Multiplexer

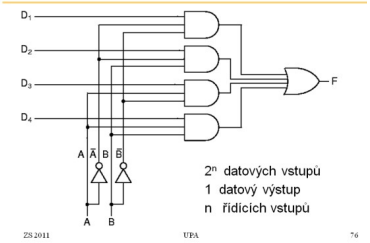

Jednobitová ALU

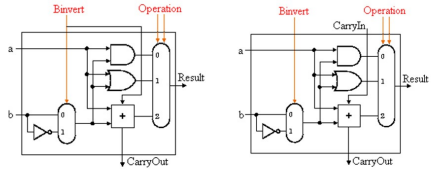

logický komparátor

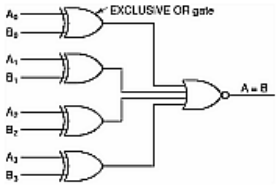

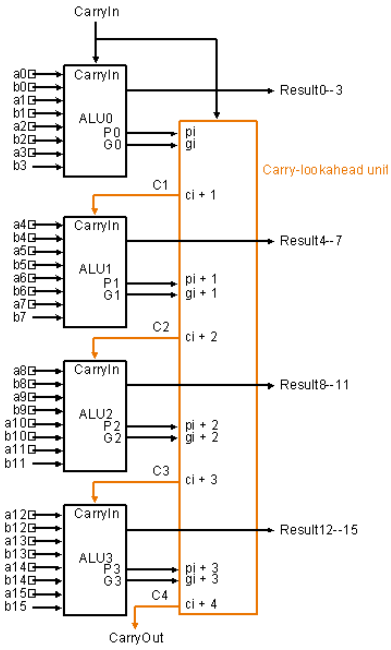

Operace násobení binárních čísel

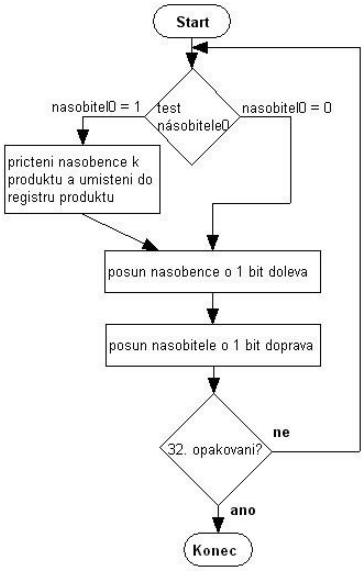

Hardware (V.1)

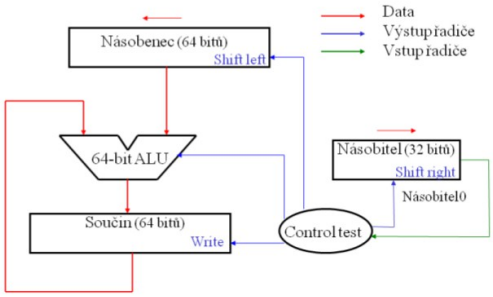

Boothův algoritmus

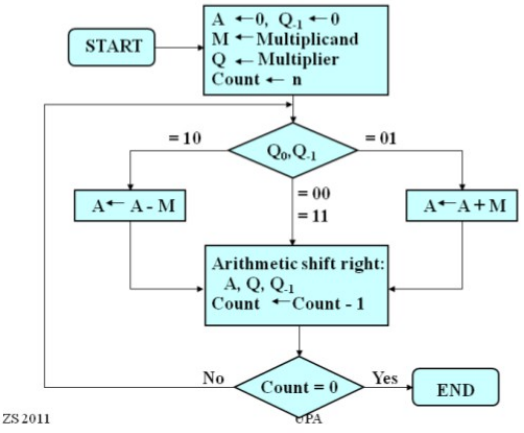

Typic algori násob

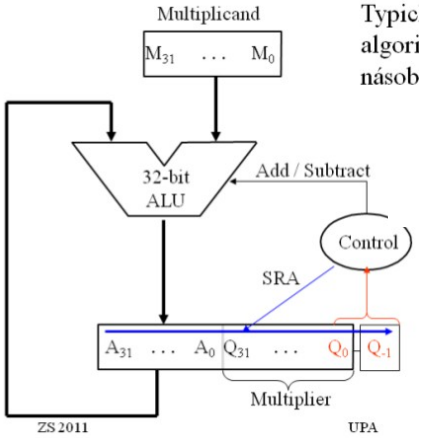

Dělení bez znaménka

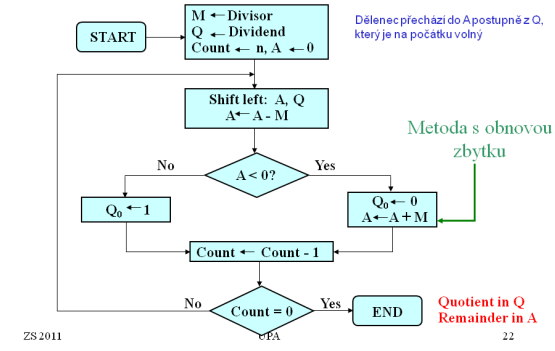

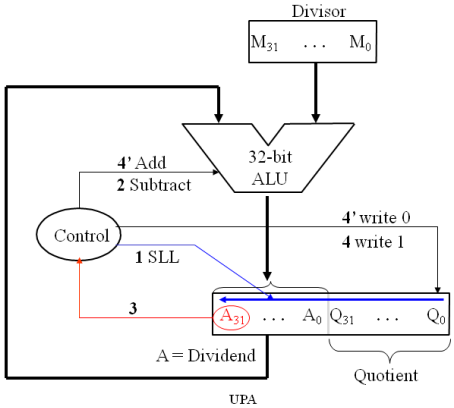

nasobeni kladnych cisel

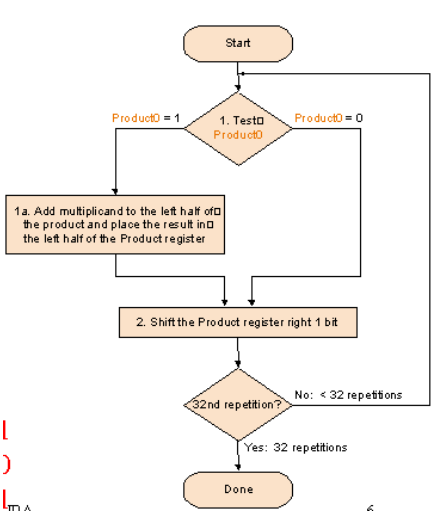

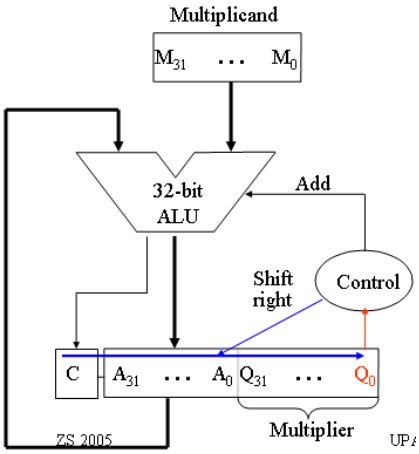

převod čísla float na int

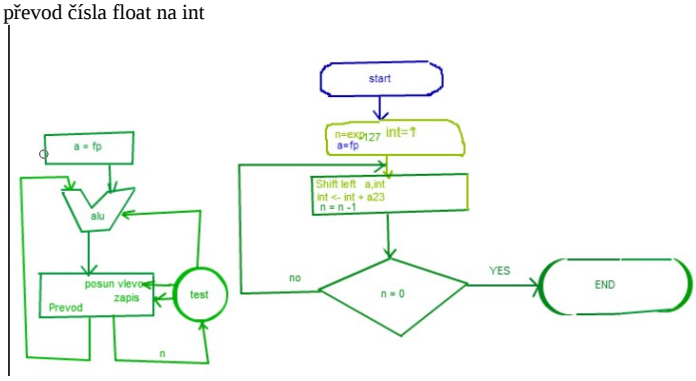

sčítání dvou float

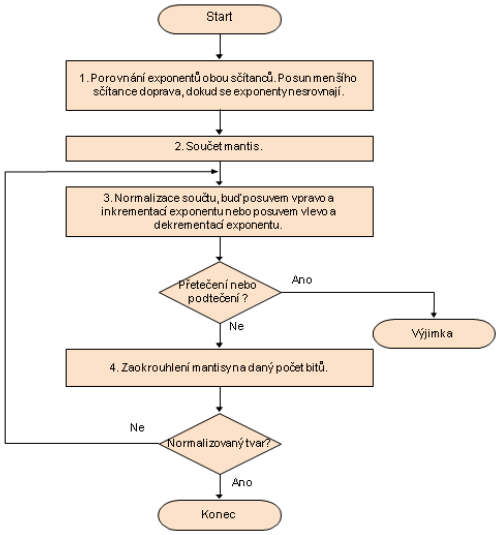

dělení float

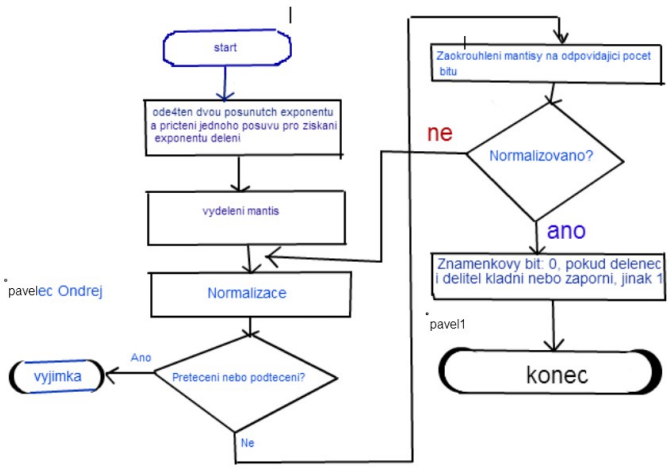

násobení dvou float